
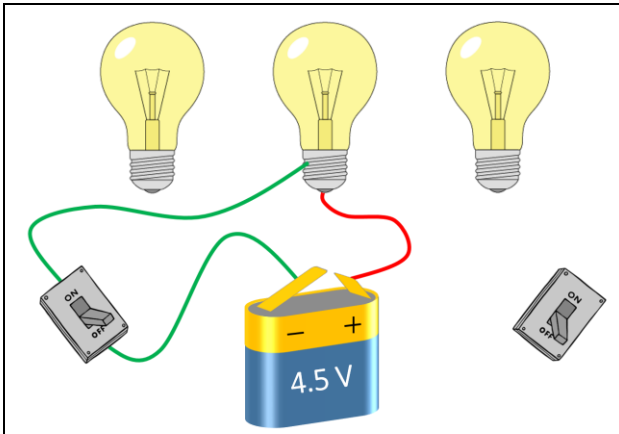


3


Interrupteurs

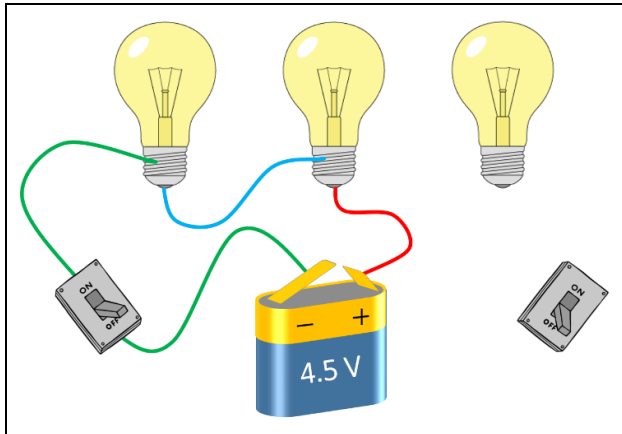


a) L'interrupteur de gauche permet d'allumer l'ampoule du milieu.



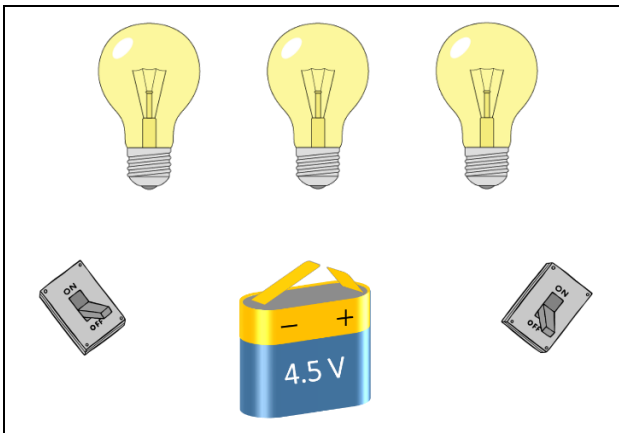
b) L'interrupteur de gauche permet d'allumer les deux premières ampoules.



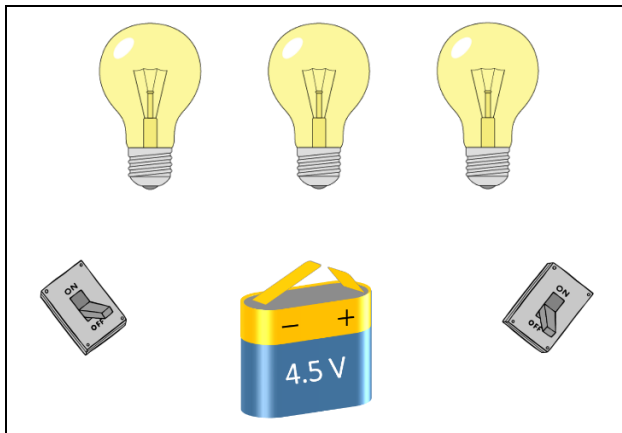
c) L'interrupteur de gauche permet d'allumer les trois ampoules.



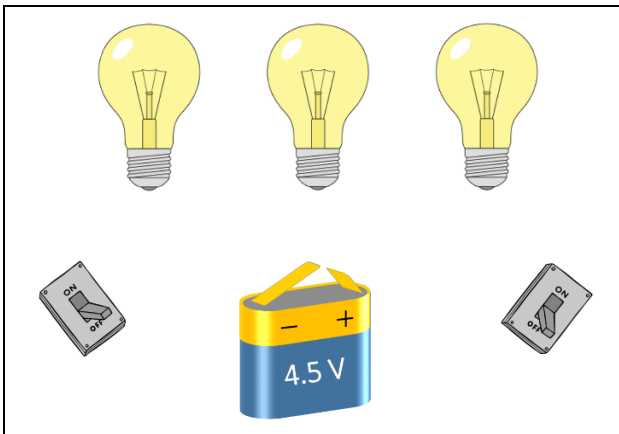d) L'interrupteur de droite permet d'allumer les trois ampoules.



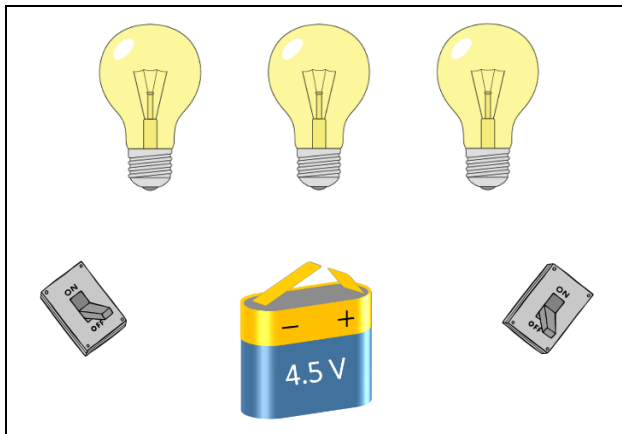e) L'interrupteur de gauche permet d'allumer l'ampoule gauche. L'interrupteur de droite permet d'allumer l'ampoule droite.



f) L'interrupteur de gauche permet d'allumer les deux premières ampoules. L'interrupteur de droite permet d'allumer la troisième ampoule.