

*Le Châtelard*

4

Schéma normalisé

a) Un interrupteur permet d'allumer une ampoule.

b) Un interrupteur permet d'allumer deux ampoules en même temps.

c) Trois ampoules sont allumées chacune par un interrupteur.

d) Un interrupteur permet d'allumer un moteur protégé par un fusible.

e) Deux résistances sont montées **en série**.

f) Deux résistances sont montées **en parallèle**.

g) Un voltmètre mesure la tension d'une ampoule.

h) Un ampèremètre mesure le courant qui circule dans une ampoule.